



LEY DE OHM

Definición

El voltaje entre dos puntos de un circuito es siempre igual al producto de la intensidad de corriente que circula entre esos dos puntos por la resistencia eléctrica que haya entre ellos.

Fórmulas

$$V = R \cdot I$$

Por lo tanto

$$I = V / R$$

$$R = V / I$$

Antonio Gómez Jiménez